



# 第11讲 恒定电流 与交变电流



## 课标内容要求

1. 观察并能识别常见的电路元器件，了解它们在电路中的作用
2. 了解串、并联电路电阻的特点
3. 理解闭合电路欧姆定律
4. 理解电功、电功率以及焦耳定律，能用焦耳定律解释生产生活中的电热现象





恒定电流

# 核心提炼

## 常见电路元器件

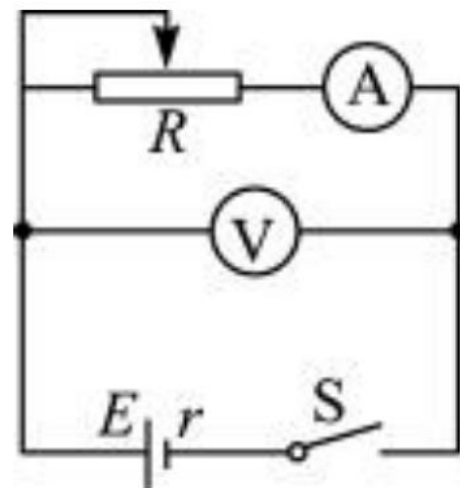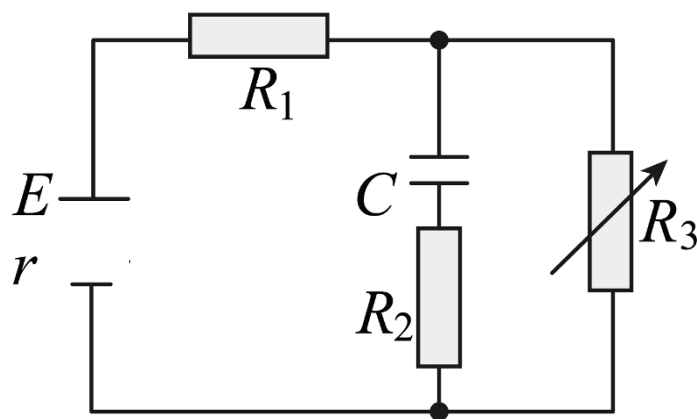- 1) 电源
- 2) 固定电阻
- 3) 滑动变阻器
- 4) 电容：存储电荷
- 5) 电压表
- 6) 电流表



## 核心提炼

### 欧姆定律 电阻的串联和并联 电阻消耗的能量

#### 1) 欧姆定律

$$I = \frac{U}{R}$$

#### 2) 电阻的串联和并联

串联:  $R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$

并联:  $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$

#### 3) 电阻消耗的电能

$$Q = I^2 R t = U^2 / R t$$




## 核心提炼

### 闭合电路的欧姆定律

在闭合电路中的电流为 $I$ ，外电阻为 $R$ ，内阻为 $r$ ，把欧姆定律分别作用于外电路和内电路，得

$$E = IR + Ir$$

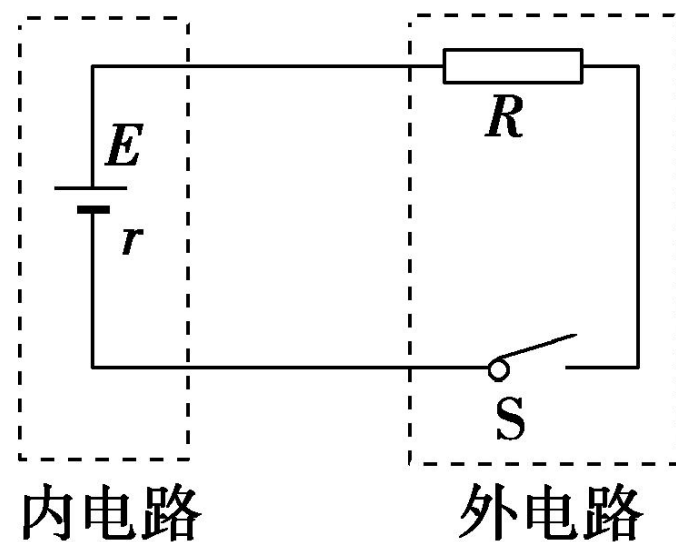

其中 $r$ 为电源内阻（电源内部由导体组成，也有内阻）


## 真题研析

(2023·广东·高考真题)在“观察电容器的充、放电现象”实验中，所用器材如下：电池、电容器、电阻箱、定值电阻、小灯泡、多用电表、电流表、秒表、单刀双掷开关以及导线若干。

(1) 用多用电表的电压挡检测电池的电压。检测时，红表笔应该与电池的正极（填“正极”或“负极”）接触。

(2) 某同学设计的实验电路如图(a)所示。先将电阻箱的阻值调为 $R_1$ ，将单刀双掷开关S与“1”端相接，记录电流随时间的变化。电容器充电完成后，开关S再与“2”端相接，相接后小灯泡亮度变化情况可能是C。（填正确答案标号）

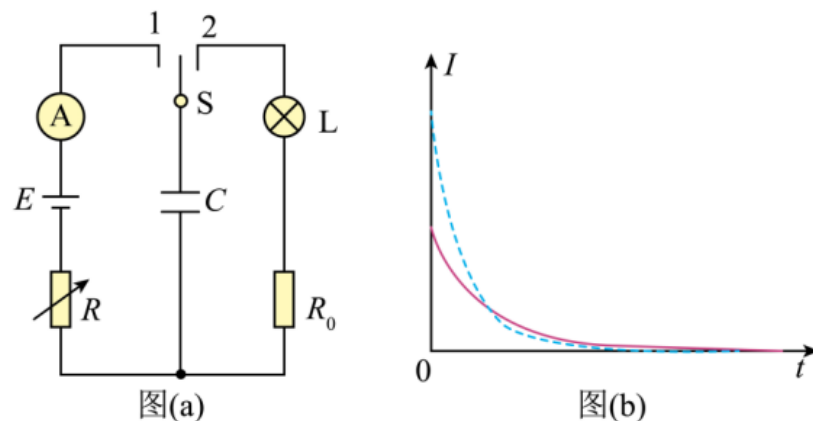- A. 迅速变亮，然后亮度趋于稳定
- B. 亮度逐渐增大，然后趋于稳定
- C. 迅速变亮，然后亮度逐渐减小至熄灭






(3) 将电阻箱的阻值调为 $R_2$  ( $R_2 > R_1$ )，再次将开关S与“1”端相接，再次记录电流随时间的变化情况。两次得到的电流 $I$ 随时间 $t$ 变化如图(b)中曲线所示，其中实线是电阻箱阻值为 $R_2$ （填“ $R_1$ ”或“ $R_2$ ”）时的结果，曲线与坐标轴所围面积等于该次充电完成后电容器上的电荷量（填“电压”或“电荷量”）。

## 真题研析

(2022·广东·高考真题)弹性导电绳逐步成为智能控制系统中部分传感器的敏感元件,某同学测量弹性导电绳的电阻与拉伸后绳长之间的关系,实验过程如下:

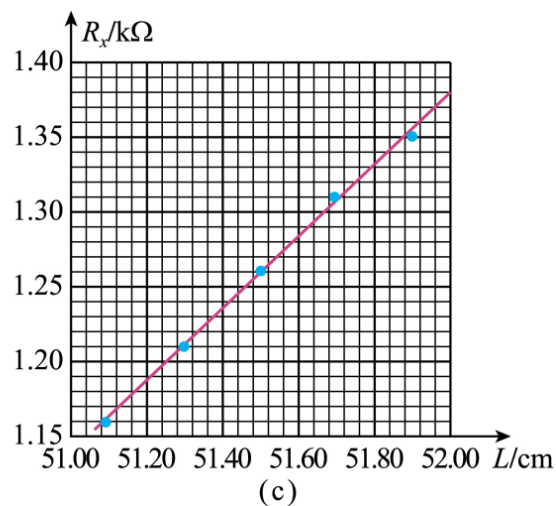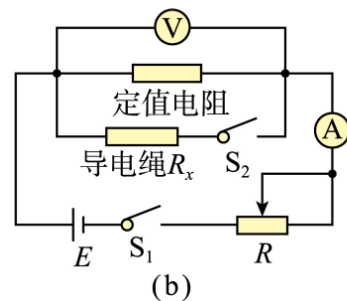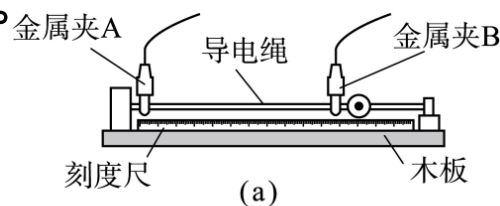(1) 装置安装和电路连接;如图(a)所示,导电绳的一端固定,另一端作为拉伸端,两端分别用带有金属夹A、B的导线接入如图(b)所示的电路中。



(2) 导电绳拉伸后的长度 $L$ 及其电阻 $R_x$ 的测量




- ①将导电绳拉伸后,用刻度尺测量并记录A、B间的距离,即为导电绳拉伸后的长度 $L$ 。
- ②将滑动变阻器 $R$ 的滑片滑到最右端。断开开关 $S_2$ ,闭合开关 $S_1$ ,调节 $R$ ,使电压表和电流表的指针偏转到合适位置。记录两表的示数 $U$ 和 $I_1$ 。
- ③闭合 $S_2$ ,电压表的示数变小(选填“变大”或“变小”)。调节 $R$ 使电压表的示数仍为 $U$ ,记录电流表的示数 $I_2$ ,则此时导电绳的电阻 $R_x = \frac{U}{(I_2 - I_1)}$ (用 $I_1$ 、 $I_2$ 和 $U$ 表示)。
- ④断开 $S_1$ ,增大导电绳拉伸量,测量并记录A、B间的距离,重复步骤②和③。



## 真题研析

(3) 该电压表内阻对导电绳电阻的测量值 无 (选填“有”或“无”) 影响。

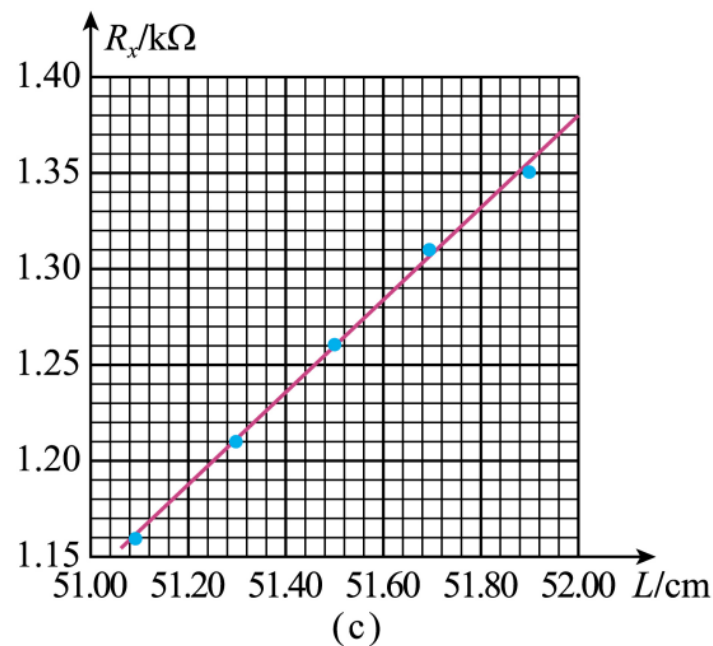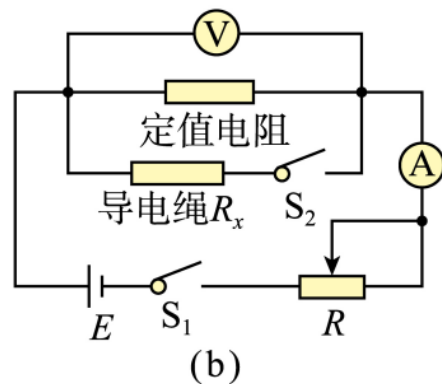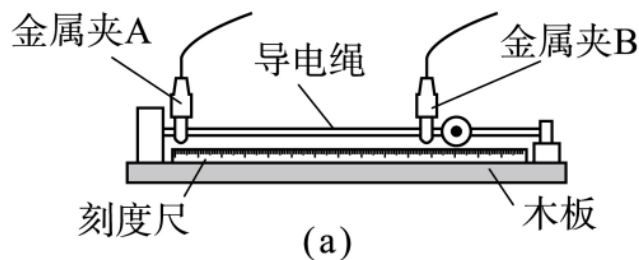(4) 图11(c) 是根据部分实验数据描绘的  $R_x-L$  图线。将该导电绳两端固定在某种机械臂上, 当机械臂弯曲后, 测得导电绳的电阻  $R_x$  为  $1.33\text{ k}\Omega$ , 则由图线可读出导电绳拉伸后的长度为 51.80 cm, 即为机械臂弯曲后的长度。






交变电流

## 核心提炼

### 交变电流的描述

交流电的电流或电压随时间周期性变化

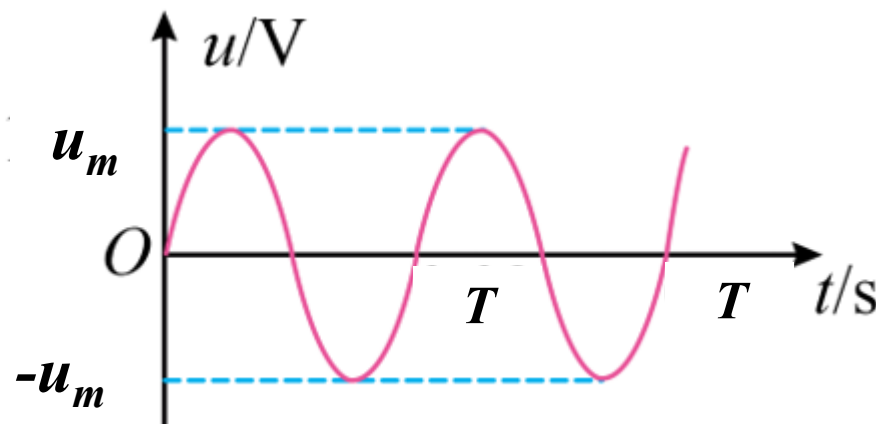

$$u = u_m \sin \omega t, \quad i = i_m \sin \omega t$$

$$T = 2\pi / \omega, \quad f = 1 / T$$

$$\text{电压的有效值 } u_{\text{eff}} = u_m / \sqrt{2}, \quad \text{电流的有效值 } i_{\text{eff}} = i_m / \sqrt{2}$$

## 真题研析

(2024·广东·高考真题)将阻值为 $50\Omega$ 的电阻接在正弦式交流电源上。电阻两端电压随时间的变化规律如图所示。下列说法正确的是 ( **D** )

- A. 该交流电的频率为 $100\text{Hz}$
- B. 通过电阻电流的峰值为 $0.2\text{A}$
- C. 电阻在 $1\text{s}$ 内消耗的电能为 $1\text{J}$
- D. 电阻两端电压表达式为 $u = 10\sqrt{2} \sin(100\pi t)\text{V}$

